

10 月 16 日作业

1、总结二极管的单向导电性工作原理。

2、已知图 1 所示电路中稳压管的稳定电压 $U_z = 6V$ ，最小稳定电流 $I_{Zmin} = 5mA$ ，最大稳定电流 $I_{Zmax} = 25mA$ ，

(1) 分别计算 U_1 为 10V、15 V、35 V 两种情况下输出电压 U_o 的值；

(2) 若 $U_1 = 35V$ 时负载开路，则会出现什么现象？为什么？

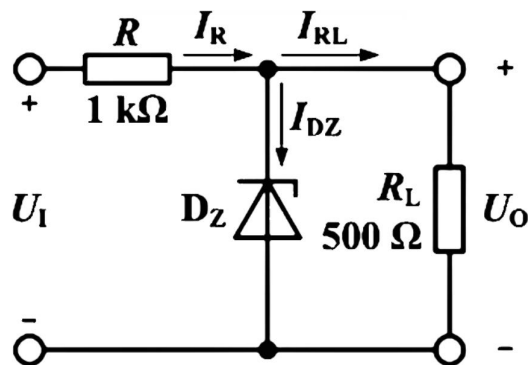


图 1

3、npn 三极管放大工作机制及微观载流子输运行为。

4、pnp 三极管放大工作机制及微观载流子输运行为。

5、总结 npn 三极管的三种工作区及条件，列出三种电流的关系及放大特征。

6、总结 pnp 三极管的三种工作区及条件，列出三种电流的关系及放大特征。