

9 月 30 日作业

1、用叠加定理求图 1 所示电路中的 U 。

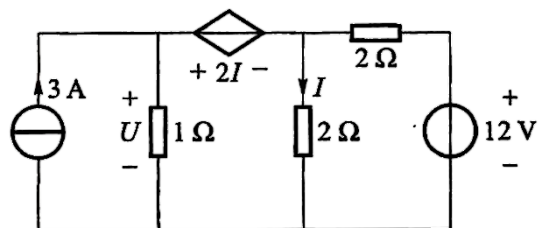


图 1

2、求图 2 所示的戴维南等效电路。

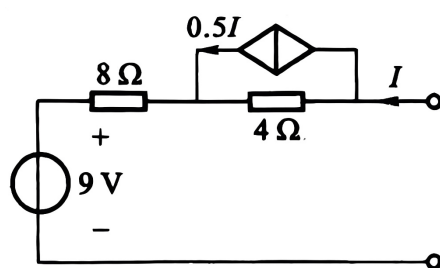


图 2

3、求图 3 所示电路从 ab 端看入的等效电阻。

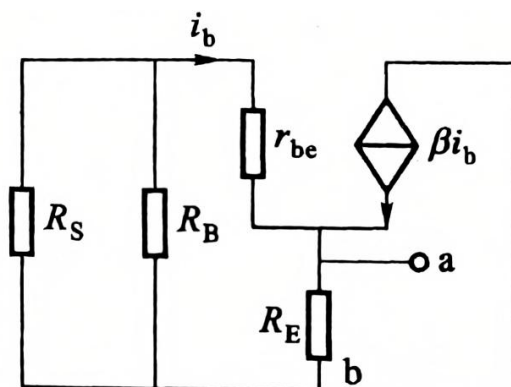


图 3