

10 月 21 日作业

- 1、作共射放大电路的信号波形映射推导，并根据输入和输出回路方程解释其波形变化的原因。
- 2、分析共射放大电路出现顶部失真的原因，及如何通过电路设计解决。
- 3、分析共射放大电路出现底部失真的原因，及如何通过电路设计解决。